



Displays multiplexados  
(ánodo/cátodo común)

traer armado este circuito

3 displays conectados de forma que puedan ser controlados de forma multiplexada dejando disponible la entrada del ADC

## Circuito requisito para examen ETS INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES Ambos turnos